
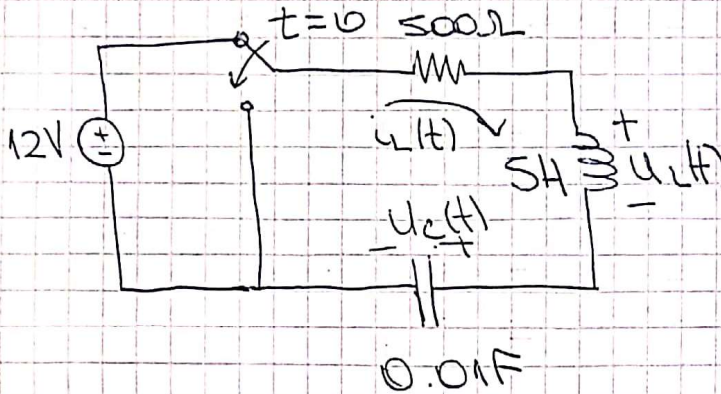


① $i_L(t)$? $u_C(t)$? Graficar

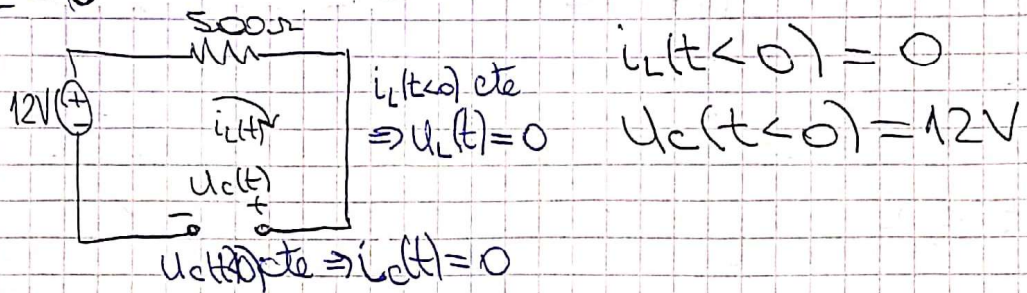

• $t < 0$



• $t = 0$: como $i_L(t)$ es continuo $\Rightarrow i_L(0) = 0$
idem $u_C(0) = 0$

• $t > 0$:

$L \frac{di_L(t)}{dt} + u_C(t) + R i_L(t) = 0 \Leftrightarrow$

$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + u_C(t) + RC \frac{du_C}{dt}(t) = 0$ $i_C = i_L = C \frac{du_C}{dt}$

$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = 0$

$s_1 = 0.2$ $s_2 = -99.8$ $\alpha = \frac{R}{2L} = 50$

$\Rightarrow u_C(t) = A e^{s_1 t} + B e^{s_2 t}$ $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = 4.47$

$\zeta = \frac{\alpha}{\omega_0} = \frac{R}{2L} \cdot \sqrt{LC} = \frac{R\sqrt{C}}{\sqrt{L}} = 22 \dots \Rightarrow \text{sobreamort.}$

$$u_c(0^+) = u_c(0^-) \Rightarrow A + B = 12 \text{ V}$$

$$i_L(t) = i_c(t) = C \frac{du_c}{dt} = C \cdot (-As_1 e^{-s_1 t} - Bs_2 e^{-s_2 t})$$

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) \Rightarrow C \cdot (-As_1 - Bs_2) = 0 \Rightarrow As_1 + Bs_2 = 0$$

$$\Rightarrow A = 12.024 \text{ V}; B = -0.024 \text{ V}$$

$$\Rightarrow u_c(t) = 12.024 \text{ V} \cdot e^{-0.2 \frac{1}{s} t} - 0.024 \text{ V} \cdot e^{-99.8 \frac{1}{s} t}$$

$$i_L(t) = \frac{2.41 \text{ A}}{0.021 \text{ A}} \cdot e^{-0.2 \frac{1}{s} t}$$

$$i_L(t) = 0.0241 \text{ A} \cdot (e^{-99.8 \frac{1}{s} t} - e^{-0.2 \frac{1}{s} t})$$